
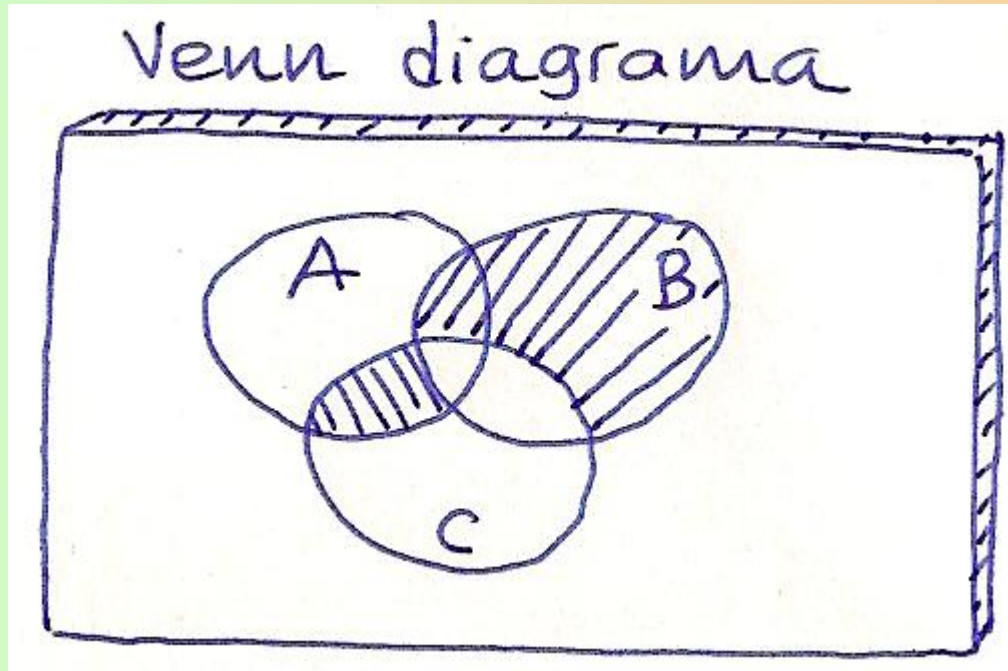


Venn diagrama: ariketa-eredua

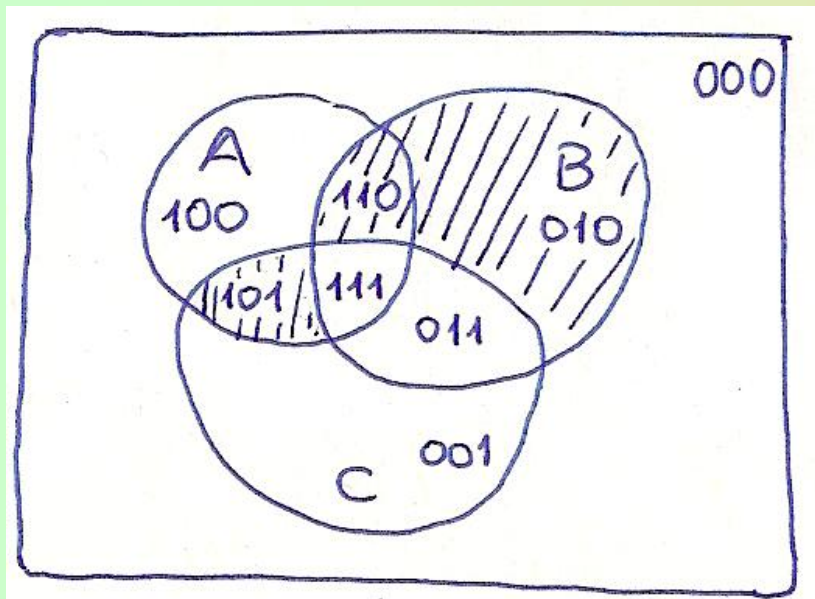Idatzi egitaula eta egin zirkuitu logikoa



Venn diagrama: ariketa-eredua



A	B	C	S
0	0	0	0
0	0	1	0
0	1	0	1
0	1	1	0
1	0	0	0
1	0	1	1
1	1	0	1
1	1	1	0

$$S = \bar{A}\bar{B}\bar{C} + A\bar{B}\bar{C} + A\bar{B}C$$

→ sinplifika daitezke...

Venn diagrama: ariketa-eredua

$$S = \bar{A}\bar{B}\bar{C} + A\bar{B}\bar{C} + A\bar{B}C$$

→ sinplifika daitezke...

